



EXPERIÊNCIA No. 8 - Simulador PSPICE (Análise AC)

Nome do Aluno	Nº de matrícula




Material


- 1 Microcomputador
- 1 Programa PSPICE

Parte Experimental

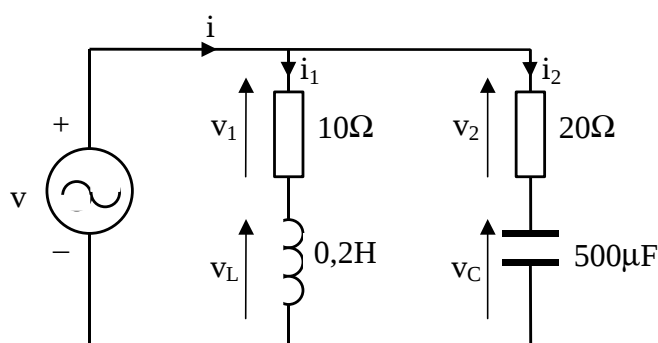1 – Simule o circuito abaixo com PSPICE e obtenha a resposta em frequência das tensões v_1 , v_2 , v_L e v_C e das correntes i , i_1 e i_2 .



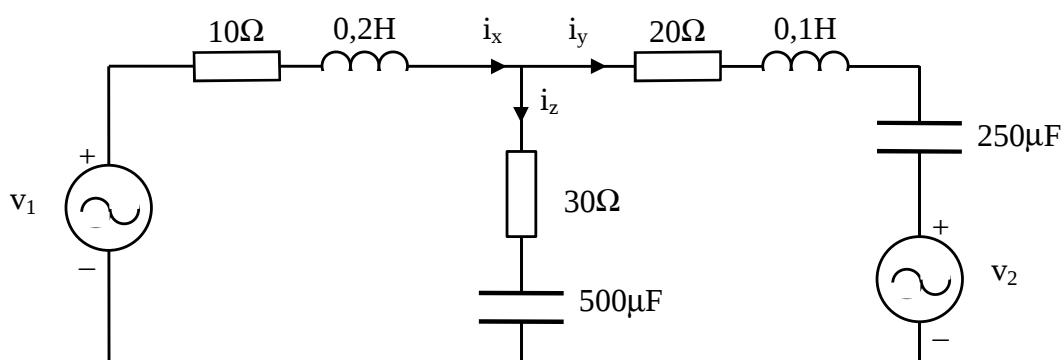2 – Simule o circuito abaixo com PSPICE e obtenha a resposta em frequência das tensões sobre os resistores de 10Ω , 20Ω e 30Ω .



3 – Elabore um relatório e inclua os gráficos dos valores simulados.